9.1. Montage simple allumage

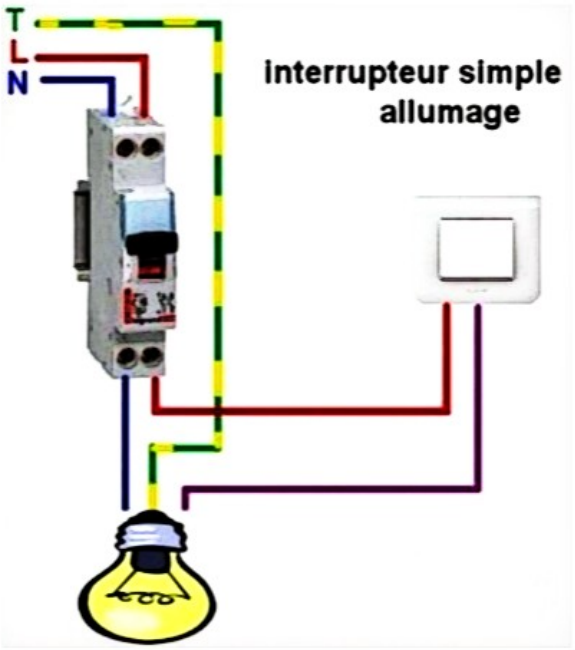

Schéma développé :

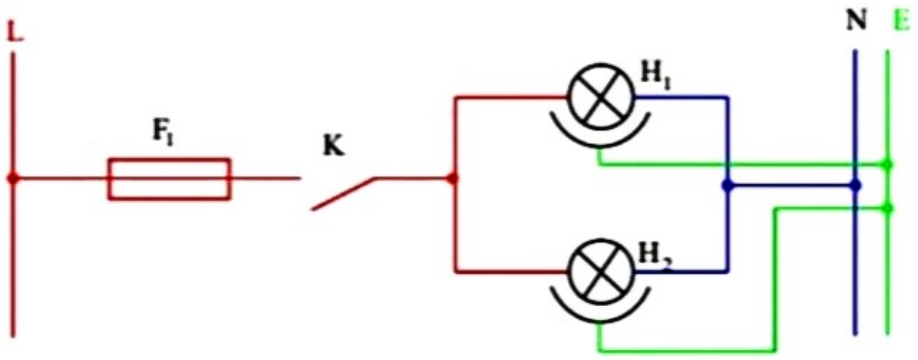

Schéma architectural :

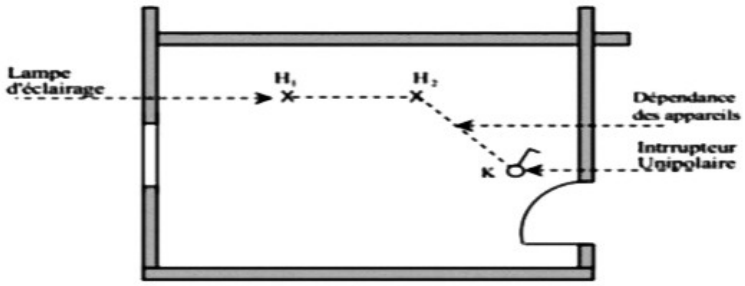

Figure 21

Schéma unifilaire et multifilaire :

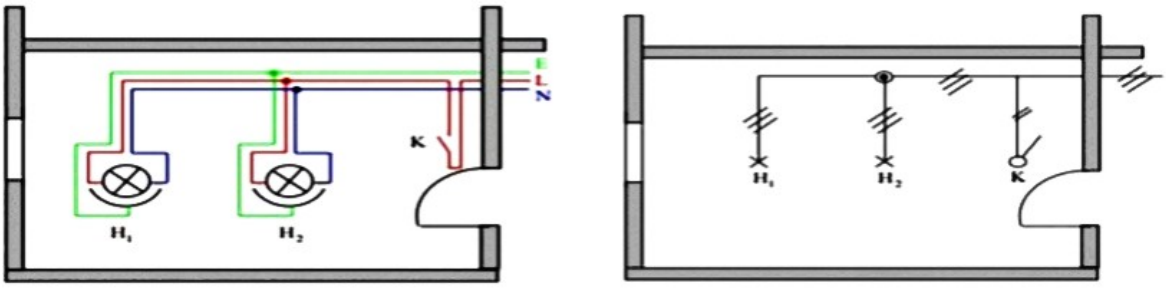

Figure 22

Schéma multifilaire **Schéma unifilaire**

Scanned with ACE Scanner

9.2. Montage double allumage

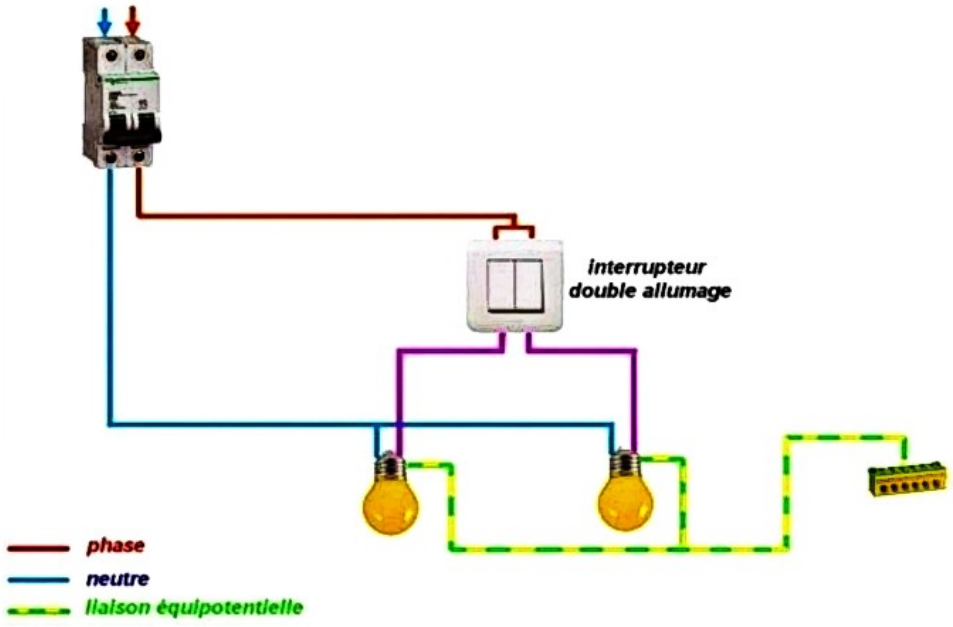

Figure 23

Schéma développé :

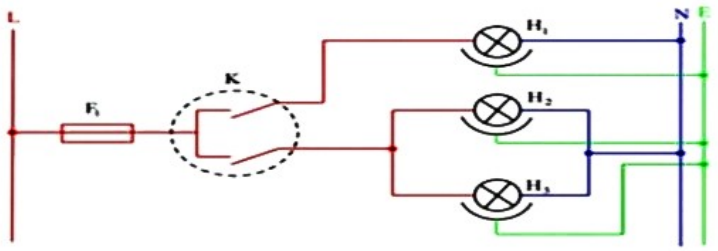

Figure 24

Schéma architectural :

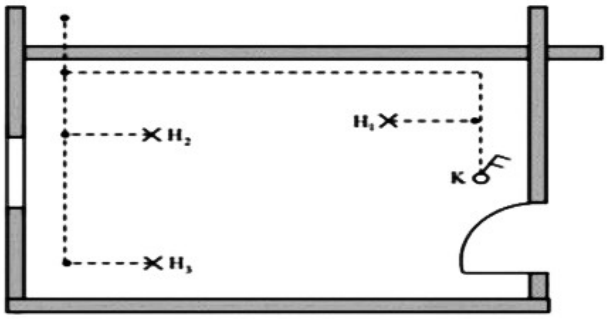

Figure 25

Schéma unifilaire et multifilaire

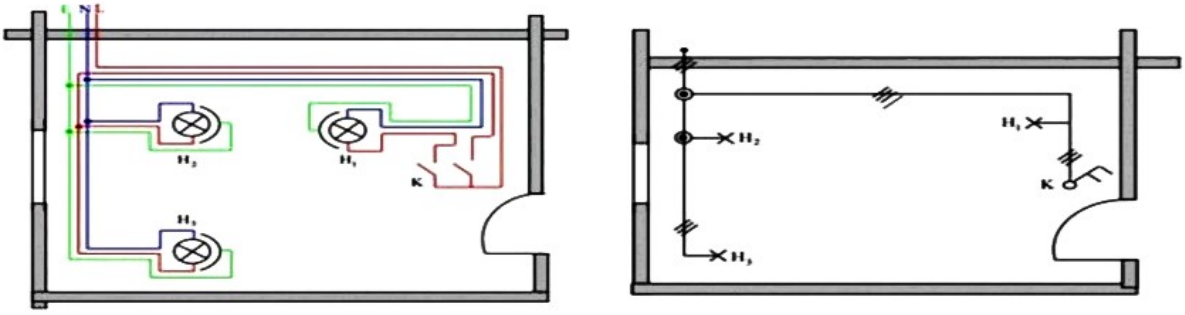

Figure 26

Schéma multifilaire **Schéma unifilaire**

Scanned with ACE Scanner

9.3. Montage Va et Vient

Ce montage permet de commander un circuit d'éclairage de deux endroits différents.

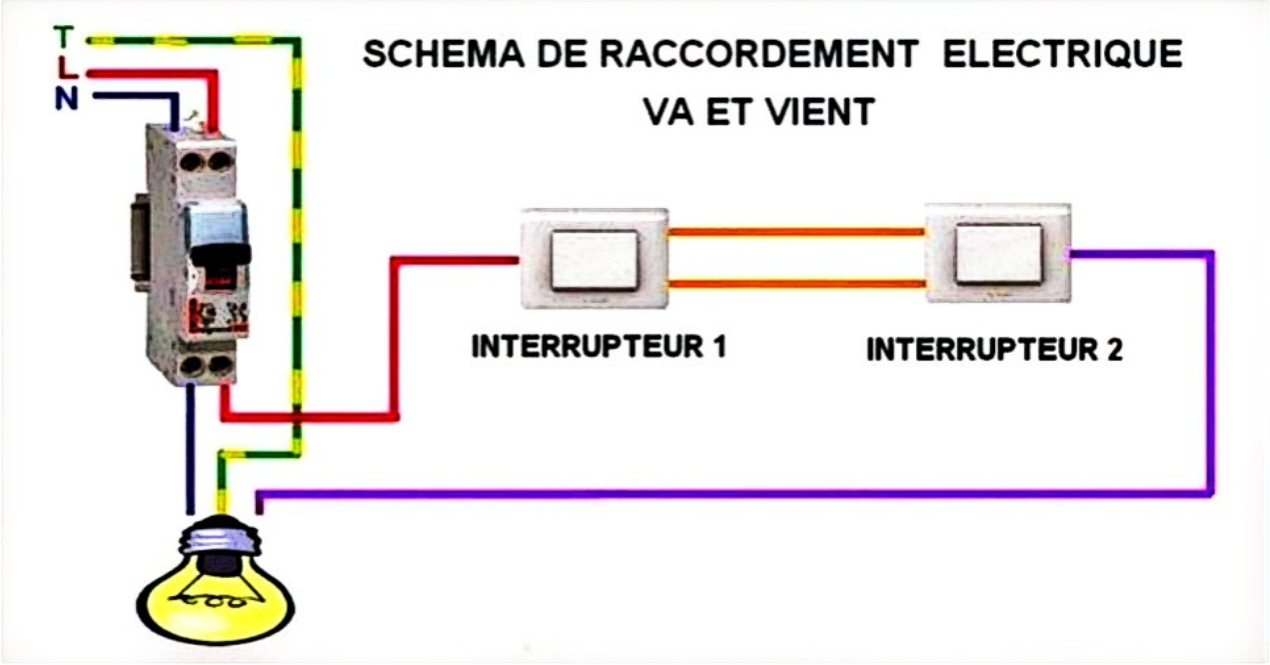

Schéma développé :

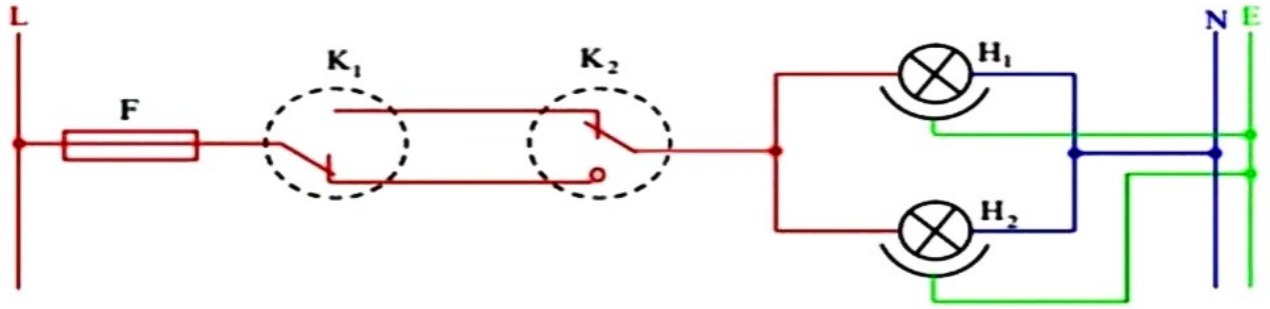

Schéma architectural :

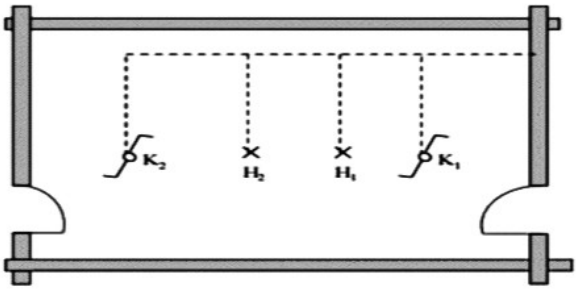

Figure 29

Schéma unifilaire et multifilaire :

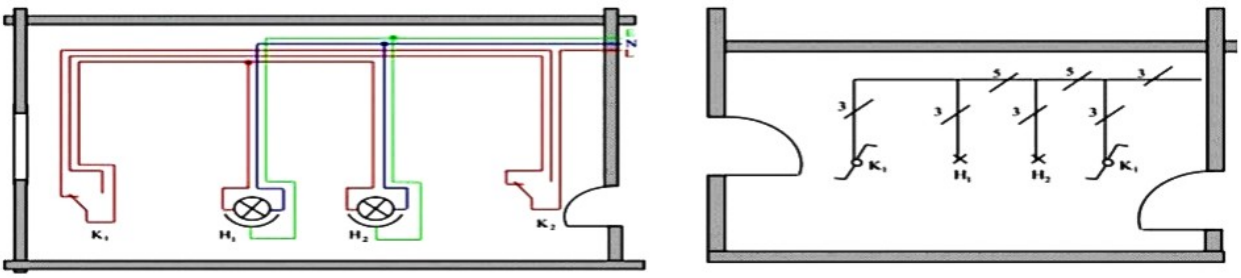

Figure 30

Schéma multifilaire **Schéma unifilaire**

Scanned with ACE Scanner

Schéma développé :

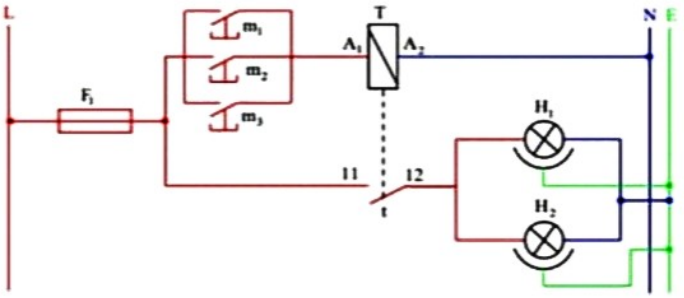

Figure 32

Schéma architectural :

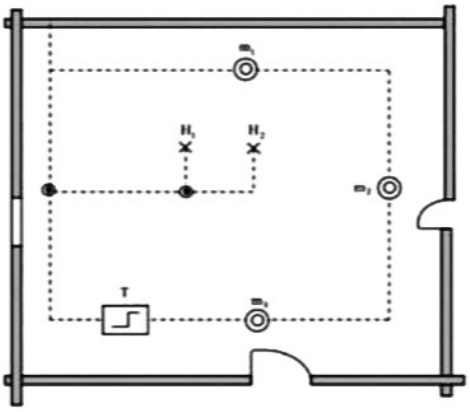

Figure 33

Schéma unifilaire et multifilaire :

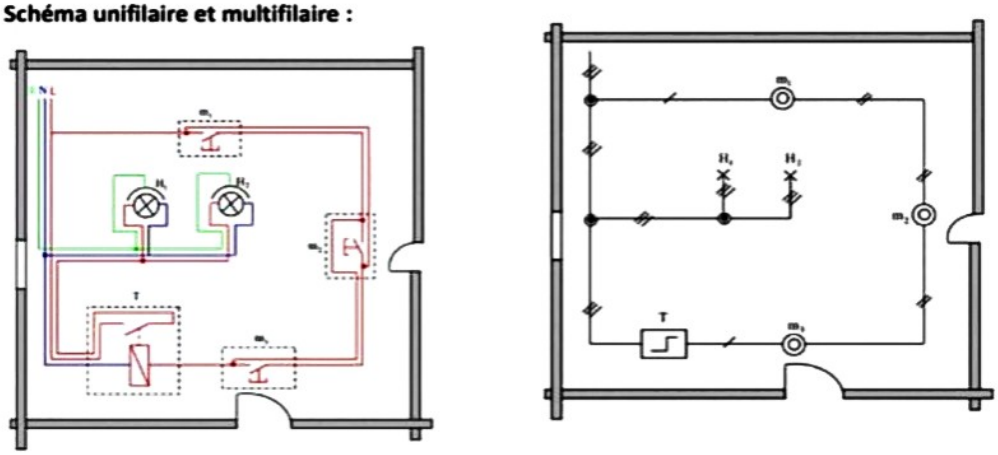

Figure 34

Schéma multifilaire **Schéma unifilaire**

Scanned with ACE Scanner

Schéma architectural :

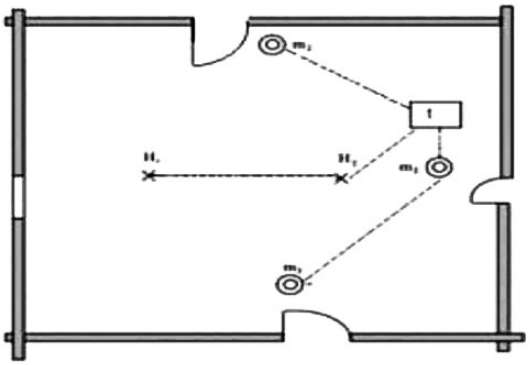

Figure 38

Schéma développé (Montage avec effet) :

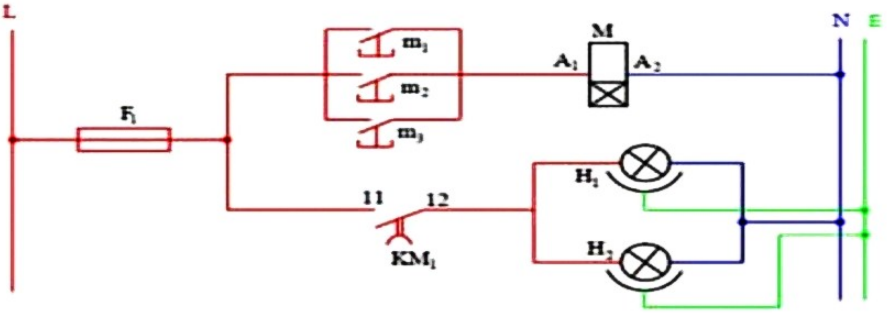

Figure 39

Schéma développé (Montage sans effet) :

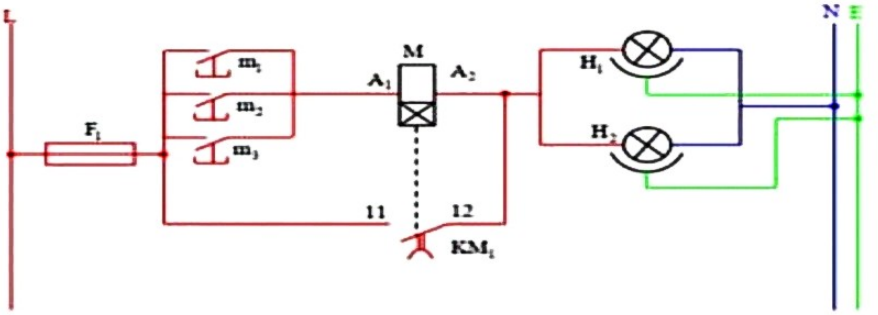

Figure 40

Schéma unifilaire et multifilaire :

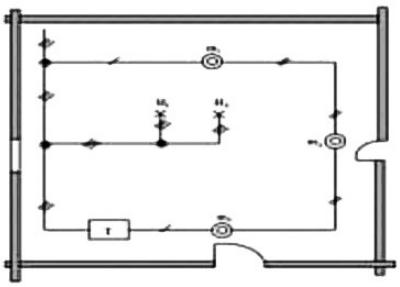

Schéma multifilaire

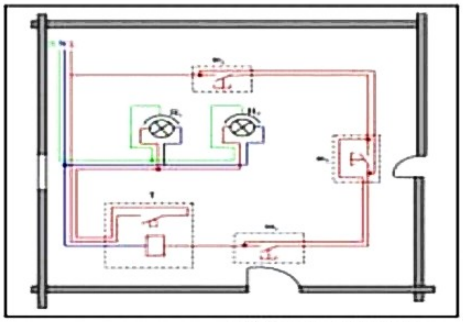

Schéma unifilaire

Scanned with ACE Scanner